



TRAC

TÜRKİYE

RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ


RADYO AMATÖR MECMUASI

010202

YIL : 1

SAYI : 2

AĞUSTOS 1964

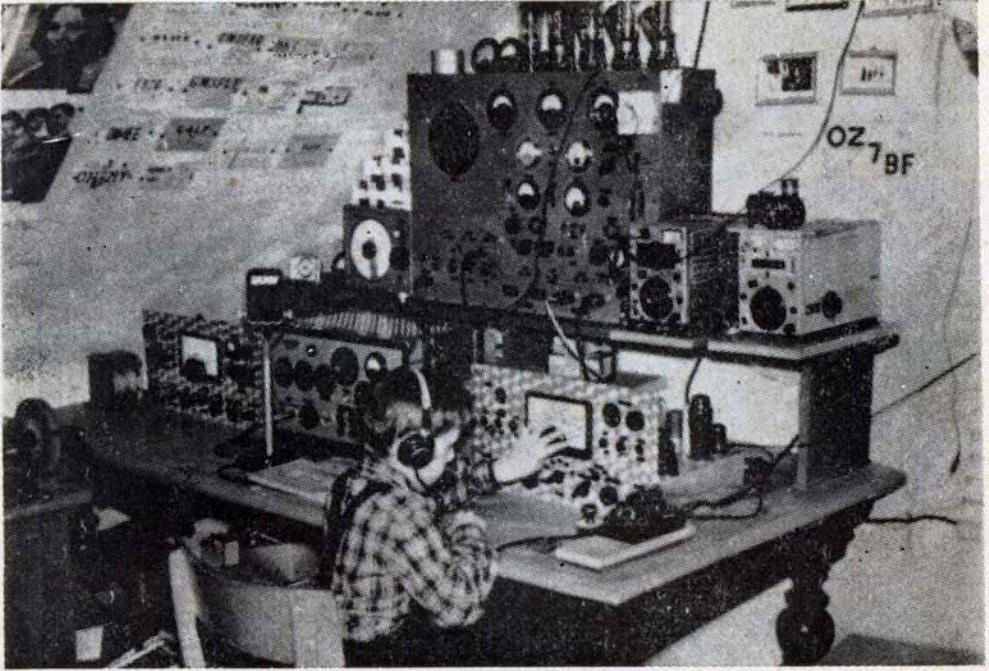

Bilal EKMEKÇİ, TA8A tarafından
elektronik ortama aktarılmıştır.

F O N İ K

Turan Demiraslan

RADYO PARÇALARI VE ELEKTRONİK CİHAZLAR

İTHALÂT — TOPTAN — PERAKENDE

Telefon : 44 63 64

Selânik Pasajı No. 9-35/1 — Galata

İŞTE

DÜŞÜNMEDEN

ALABİLECEĞİNİZ

HARİKA

BİR

RADYO

VE-GA *Océanic*



- Pil sarfiyatının azlığında rekor.
- İstasyon almada rekor.
- Zerafet ve kalitede rekor.
- Pikap tertibatlı

VE - GA markası kalite ve zerafetin

teminatıdır.

İmalâtçısı :

BEHLİLLER

Koll. Şti.


Okçu Musa Cad. 6, 3,

10, Karaköy

Tel. : 44 67 64

Telg. : Behliller

Karaköy

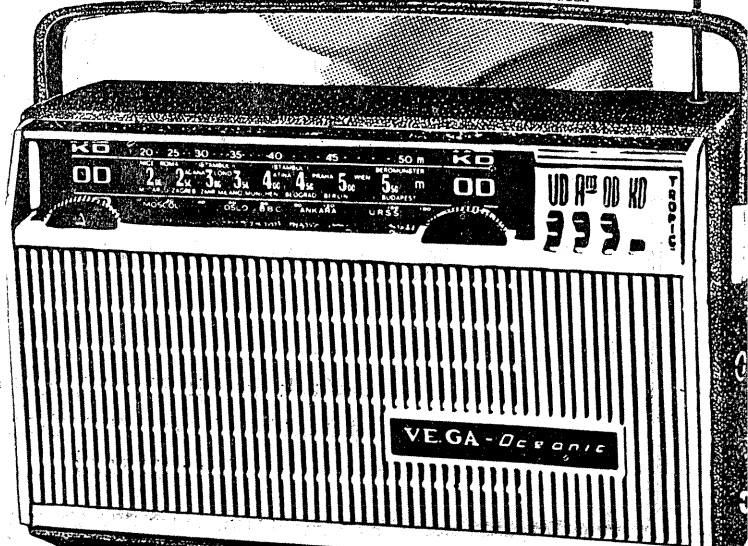

R A D Y O P A N Ç

HÜSNÜ ERTUNA ve ORTAĞI

KOLEKTİF ŞİRKETİ

Bilûmum Radyo Malzemesi, İthalât, İhracat, Dahilî Ticaret,
Toptan - Perakende

DAHİLİ TİCARET

Tel. : 44 41 20

Galata Bankalar Cad. Bereket Han Kat 2 No : 9

A R İ Ş

RADYO PARÇALARI, ELEKTRONİK CİHAZLARI VE
BİLÜMUM TRANSİSTORLU MALZEMELER.

Kemal Demiraslan

Selânik Pasajı Kat 3 No. 40

KARAKÖY — İSTANBUL

Telefon : 44 01 76

TRAC

Türkiye Radyo Amatörleri
Cemiyeti Mecmuası

Sayı : 2 Ağustos : 1964

Sahibi : Türkiye Radyo Ama-
törleri Cemiyeti adına :
BEDİ EZGİ

Mes'ul Müdür : **BEDİ EZGİ**

YAYIN KURULU :

Y. Müh. Hüseyin ÖNAL

Y. Müh. Nezih EZGİ

Dr. Bedi EZGİ

Feridun Nüzhet TEREM

Bahri KAÇAN,

İzzet KOEN

Kemallettin ETİK

Metin YALDIZ

Adres : Şişhane, Frej Apt.

Kat 5, Daire 20 - İstaibul

—o—

İLAN TARİFESİ

Baş Sayfa : 300.—

Baş Sayfa (kenar) 100.—

Arka Sayfa 200.—

İç Sayfalar 150.—

—o—

Fiyat : 250 Krş.

Sahife : 32

AYDA BİR ÇIKAR

İskender Matbaası

İstanbul — 1966

İÇİNDEKİLER

Amatör Radyoculuğu	7
İki Transistorlu Cep Radyosu	9
Okuyucu Mektupları	10
Puşpul Çıkışlarda Faz Döndürücü Tertibat	12
Piyasamızdaki Radyolar	14
Haberler	15
Uzun Dalga İlâvesi	18
Dört Transistorlu Alıcı	20
OSCAR-3	21
Ton Ayarı Sistemleri	22
4 Transistorlu Süperheterodin	25
Radyo Amatörlerinin İlim ve Tek- niğin Gelişmesinde Gösterdikleri Başarılarından Örnekler	27
Otomobillerde Elektronik Ateşleme. 28	

Bilal EKMEKÇİ, TA8A tarafından
elektronik ortama aktarılmıştır.

KAPAK RESMİ :

Resimde görünen küçük amatör
telsiz operatörü OZ7BF çağrı işaretli
Danimarkalı radyo amatörünün oğlu-
dur.

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ

T R A C

MERKEZİ : Şişhane Frej Apt. Daire 20

Posta Kutusu 699 KARAKÖY

Azalar listesinin devamı :

YASEF ABULAF

Şişhane, Ahımşahim Sok. No. 7

PARİ LUKİDİS

Kumkapı, Esirci Kemalettin Sok. No. 9

Gedikpaşa

MUSTAFA AKYILDIZ

Mecidiyeköy, Gülbahar Sok. No. 36

CAFER TOPÖZ

Beyazıt, Anadolu Talebe yurdu

ALİ RIZA TÜRKOĞULLARI

Çengelköy Havuzbaşı Çavgaltepe No. 5

İHSAN SAVAŞ

Arnavutköy, Kuruçeşme Cad. No. 56/1

ZİYA ARTIKSOY

Kumkapı, Han Sok. No. 17

NİYAZİ YALÇIN

Şişhane Frej Ap. Ümit Koll. Şti.

KEMALETTİN ETİK

Çengelköy Havuşbaşı Deresi Sok 68

ALİ MUZAFFER KOCABALKAN

Erenköy Sahrayı Cedit Yelkenli De-
girmen Sok. 16/1

FİKRET TEKCAN

Beylerbeyi Küplüce Şemsi Bey Sok 22

MEHMET NEZİH EZGİ

Beşiktaş Spor Cad. No. 39/3

CAN PEMBE

Pangaltı Türkbey Sok. 33/3

FAZİL BALTA

Beşiktaş, Dikilitaş Mah. Yeni Gelin
Sok. 25/1

İSMET YİĞİTBAŞOĞLU

Caddebostan Plaj Yolu Mehtap Sok.
No. 44/5

MEHMET GÜZEL

Sultanahmet Küçük Ayasofya Aksakal
Sok. No. 10

İSMAİL DEMİR

Zonguldak, Nizam Cad. No. 4C

ZEKİ İŞIKSALAN

Zonguldak, Nizam Cad. No. 4/C

FEHİMİ YÜCEL

Zonguldak, Ankara Cad. Hacı Ömer
Apt. Kat. 2

AHMET GÜLŞEN

Zonguldak nizam Cad. No. 15/8

HAKKI ÖZKAN

Zonguldak, Kilimli Belediye Cad.

ALİ RIZA POYRAZ

Zonguldak Asma Sok. No. 3500


HALİT ÇALIŞKAN

Kadıköy Çayır Cad. No. 72

(Devamı Gelecek Sayıda)

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ SİZİN CEMİYETİ-

NİZDİR. ÜYE OLUNUZ.

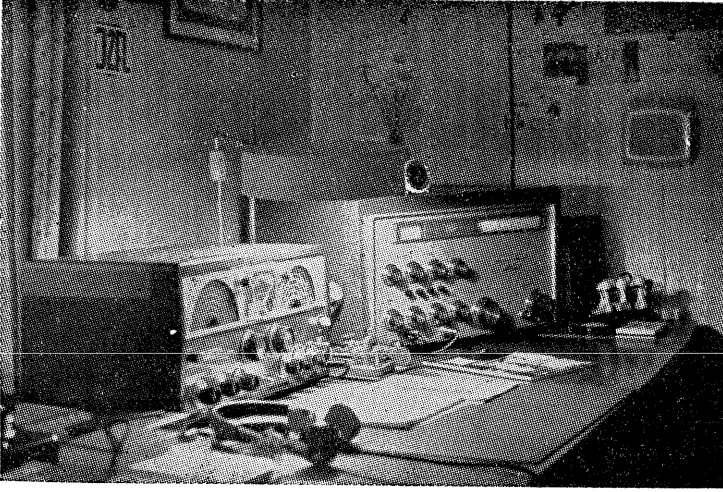

Bir Radyo amatör istasyonu örneği. Egon isimli Alman amatöre aittir. Çağrı İşareti DJ2FL dir.

Amatör radyoculuğu hakkında geçen sayımızda yayınlanan bazı yazılar üzerinde okuyucularımız tarafından bu mevzuda daha fazla ve daha aydınlatıcı bilgiler vermemizi rica ve tavsiyelerde bulundu.

Memleketimizde bu mevzuda şimdiye kadar hiç veya pek az yazılmış amatör radyoculuğu diğer memleketlerde günden güne ilerlerken bizde maalesef tanıtılmamıştır. 1937 senesinde çıkan 3222 sayılı telsiz kanunu ile memleketimizde amatör radyoculuğu yasaklanmış bulunuyor. O zamanki şartlara göre hazırlanmış bu kanunun hükümleri bugünün değişen şartlarıyla bağdaşmaz. Bugün dünyada amatör radyoculuğu yasaklayan yegâne memleket Türkiyedir. Yasağın kaldırılması için yapılan teşebbüsler her ne kadar neticesiz kaldı ise de temenni ederiz ki yakın

bir gelecekte bu mesele de bir neticeye bağlanacaktır.

Şimdilik bu temenni ile yetinip okuyucularımızın arzusu üzerine amatör radyoculuğa dair bazı bilgileri vermeye çalışalım. Bu hususta tam tafsillatlı bilgileri acak yabancı dergi ve kitaplarda bulabiliyoruz. En başta Amerikan Radyo Amatörleri Cemiyetinin «RADIO AMATEURS HANDBOOK» kitabı ile aylık «QST» ve «CQ» mecmuaları gelmektedir. Bu yayınlar memleketimizde bulunabiliyor.

Amatör radyoculuğu nedir? Bunun cevabını vermeden önce amatör radyoculuğun resmi tarihini sunuyoruz. Türkiye'nin de üyesi bulunduğu «MİLLETLERARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ» nin dokümanlarında şöyle denilmektedir :

— Aamtör Faaliyeti : Amatörler, yani radyo tekniği ile maddi menfaat gâyesi gütmeksizin ve yalnızca şahsî emelleri için ilgilenen ve usulüne göre ruhsat almış kimseler tarafından icra edilen bir kendini yetiştirme, karşılıklı haberleşme, teknik inceleme faaliyettir.

— Amatör İstasyonu : Amatör faaliyeti yapan istasyondur.

Yukardaki resmî tariftten de anlaşılacağı gibi amatör radyocu hiç bir maddi menfaat gütmeksizin kendi kurduğu bir alıcı - verici tesisatı ile onun gibi diğer memleketlerde bulunan amatörlerle muhabere yapmaktadır. Fotoğrafta klâsik ve amatör istasyonu görülmektedir. Sol tarafta alıcı, sağda verici cihazları ile maniple, kulaklık, mikrofona log defteri, mecmualar, QSL kartlar, v.s.

Milletlerarası frekanslarda radyo amatör muhabere (Q S O) telsiz ilegraf veya telsiz telefonla yapılır.

Amatörler, karşılıklı olarak duyulma derecesini gösteren raporlarını, isimlerini, coğrafi durumlarını, teknik malûmatları, hava durumlarını v.s. tatı ettikten sonra iyi temenniler ve selâmlardan sonra Q S O samimi bir hava içerisinde nihayete erer.

Amatör radyoculuğun bu çeşit faaliyetler hakkında yukarıda belirttiğimiz kaynaklardan edindiğimiz bilgileri sizlere birkaç seri yazı halinde sunmakla hem sorularınıza cevap vermiş olur, hem de bu mevzuu memleketimizde de az da olsa tanıtmış oluruz.

(Gelecek sayıda Amatör radyoculuğun tarihçesi, faydaları ve mahzurları) .

AMATÖR ARKADAS,

İlerleme ve kuvvet birlikten doğar. Senin gibi yüzlerce, binlerce meraklıyı bir araya getirmek için kurulmuş olan :

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ'ne ÜYE OL !


**İstanbul, Şişhane, Frej Ap. Daire : 20.
Galata, Posta Kutusu : 699.**

Ankara, Güney Gönenç, Posta Kutusu : 29. — Yenişehir

TRAC RADYO AMATÖR MECMUASI, AMATÖR VE PROFESYONEL RADYOCULARA HİTAP EDEN TEK MECMUADIR.

İki Transistorlu Cep Radyosu

Metin YALDIZ

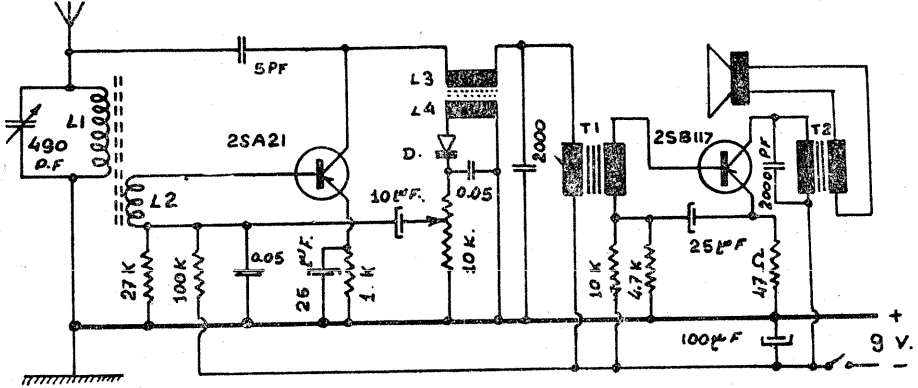

Piyasamızda çok ucuz fiyatla satılan 2 transistörlü Japon imalatı cep radyoları prensip itibariyle aynı yapıdadır.

2 transistöre iki defa yüksek frekans ile iki defa ses frekans amplifikatörü vazifesi gördürerek ferrit anteni ile orta dalgada lokal istasyondan başka il radyosu ve birkaç kuvvetli yabancı istasyonu dinlemek mümkündür.

Şemasını verdiğimiz alıcı aynı prensip üzerine çalışan alıcılardandır. Birinci transistör 2SA21, ikincisi 2SB117 dir. Değişken kondansatör 490 pF değerinde olup mika izolasyonludur. Potansiyometre 10 K. ohm ve anahtarlıdır. Hoparlörün empedası 8 ohm. dur.

Değişken kondansatör ve L_1 bobininin teşkil ettiği rezonans devresinde seçilen frekanslar L_2 bobini vasıtasıyla 2SA21 transistörünün tabanına girer, kuvvetlenir, kolektörden 5 pF kondansatörle giriş rezonans devresine gelir ve

tekrar kuvvetlendirilmek üzere aynı transistörün tabanına girer. Böylece iki defa şiddetlendirilmiş yüksek frekanslar L_3 ile L_4 bobinleri vasıtasıyla detekte edilmek üzere diyota gider. Ayrılan ses frekans gerilimi potansiyometre ile 10 Mf kondansatör vasıtasıyla yine 2SA21 transistörünün tabanına girer. Burada şiddetlendirilen ses frekanslar L_3 bobininden geçerek ara transformatörden 2SB117 transistörünün tabanına girer, tekrar şiddetlenerek hoparlörden ses olarak çıkar.

Bobinler :

- L_1 — 60 tur (Litz teli)
- L_2 — 8 tur 0,15 tel
- L_3 — 200 tur 0,10 ,
- L_4 — 150 tur 0,10 ,

L_1 ve L_2 bobinleri ferrit çubuk üzerine sarılmıştır. L_3 ve L_4 bobinleri ferrit nüveli bir karkas üzerine L_3 altta ve L_4 üstte olmak üzere sarılmıştır.

Okuyucu Mektupları

Şişlide oturan M.E. ve R.B. isimli okuyucularımızdan aldığımız mektupta şöyle denilmektedir :

— Biz de sizin gibi amatör olarak çalışıyoruz. Fakat emelimize ulaşmak için kitaplardan faydalanmağa mecbur kalıyoruz. TRAC'ı çok beğendik ve içindeki şemaları yapmağa karar verdik.

Fakat bazı anlamadığımız noktalar mevcut olduğundan size bu mektubu yazmayı uygun gördük.

1 — Şase ne demektir?

2 — Metmuanızın ilk sayısında ve yirminci sahifesinde mevcut D alıcısında ne çeşit tranzistörler kullanılacaktır ve hangi diyotu tavsiye edersiniz

3 — Ferrit antenlerde gösterilen L_1 ve L_2 v.s. harfler neyi belirtir?

4 — Çıkış transformatörü ile başka traformatörler arasındaki fark nedir ve aralarında mevcut olan değişiklik nedir?

5 — Osilatör neye yarar?

Sayın okuyucularımız, mecmuamıza gösterdiğiniz alâkadan dolayı teşekkürlerimizi sunarak sorularınızı cevaplan-

dırmağa çalışacağız :

1 — Radyonun üzerine monte edilmiş olduğu madenden çatıya şase denir.

2 — OC71 ve OC72 tranzistörlerle herhangi Diyot kullanılabilir.

3 — Ferrit antenlerde L_1 ve L_2 işaretleri mevcut bobinleri gösterir. L Endükans işaretidir.

4 — Çıkış transformatörü, çıkış lâmbası veya tranzistör ile Hoparlör arasında bulunan empedans ve gerilim uygulayıcı bir transformatör olup mevcut transformatörlerle prensip itibarile aynıdır.

5 — Osilatör, alternatif gerilim üreten devre veya cihaz olup radyoların ayarlanmasında kullanılır.

Mecmuamıza gönderile mektuplardan anlaşıldığına göre okuyucularımız mecmuamızda daha fazla tranzistörlü radyo şemaların yayınlanmasını arzu etmektedirler. Bu isteklerin ilerdeki sayılarda nazarı itibara alınacağını bildiririz.

TRAC

Doğruluk Radyo Koll. Ort.

S. ALGAN — A. BOZOKLUOĞLU


BİLÜMUM RADYO MALZEMESİ ve ÖLÇÜ ALETLERİ
TOPTAN ve PERAKENDE

Karaköy, Selânik Pasajı No. 35/2 — İstanbul

Sicilli Ticaret No. 80889/23542
Telgraf : Doğruluk Radyo KARAKÖY
Telefon : 49 33 63

Superton Bobini

Model NY3

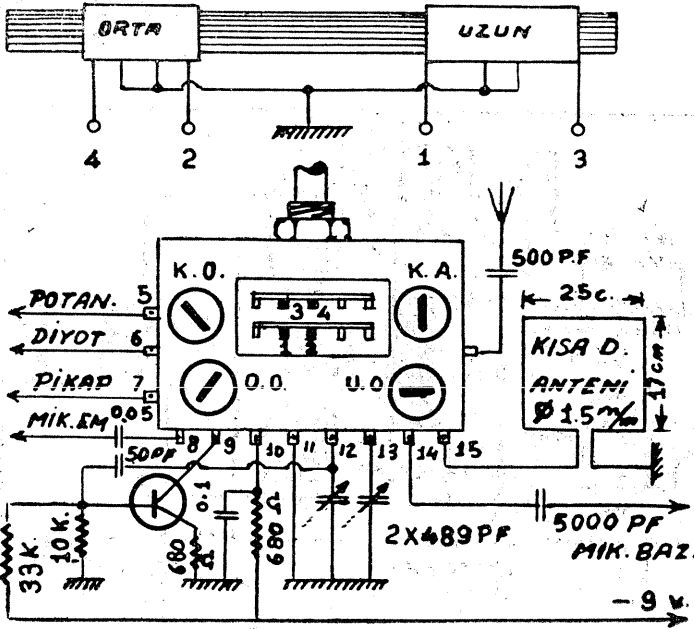

- 1 — U.D. 150-350 Kc/s
- 2 — O.D. 540-1650 Kc/s
- 3 — K.D. 5,6-20 Mc/s
- 4 — PİKAP
M.F. 455 Kc/s
- 1 — Uzun dalga bobininin çok sargılı ucuna
- 2 — Orta dalga bobininin az sargılı ucuna
- 2 — Orta dalga bobininin çok sargılı ucuna
- 3 — Uzun dalga bobininin az sargılı ucuna
- 4 — Orta dalga bobininin az sargılı ucuna
- 5 — Potansiyometrenin üst ucuna
- 6 — Radyo diyot çıkışına
- 7 — Pikap fişine
- 8 — Mikser tranzistörünün Emitör ucuna
- 9 — Osilatör tranzistörünün Kolektör ucuna

- 10 — R : 680 ohm ile —9 Volta
 - 11 — Varyabl kondansatörün şase ucunun bağlandığı noktaya
 - 12 — Varyabl kondansatörün bir tarafına ve C : 50 pf ile osilatör tranzistörünün base ucuna
 - 13 — Varyabl kondansatörün diğer yarısına
 - 14 — C : 5000-10000 pf ile mikser tranzistörün base ucunna
 - 15 — Kısa dalga kadr anten ucuna
 - 16 — 500 pf ile harici anten fişine
- Kısa dalga için çubuk anten veya levha anten arzu edildiği takdirde her ikisi de 15 No.lu terminale yani kadr antenin üst ucuna bağlanmalıdır.

Kadr antenin şase ucunnu, Varyabl kondansatörün şase ucuna bağlanması tercih edilmelidir.

Osilatör tranzistörü olarak :


AF116 — OC614 — OC44 — OC170

SUPERTON BOBİNİ «DOĞRULUK RADYO KOLL. ORT.»

TARAFINDAN İMAL VE SATILMAKTADIR.

PUŞ-PUL Çıkışlarda Faz döndürücü tertibat

MUZAFFER AKANLAR
Mühendis

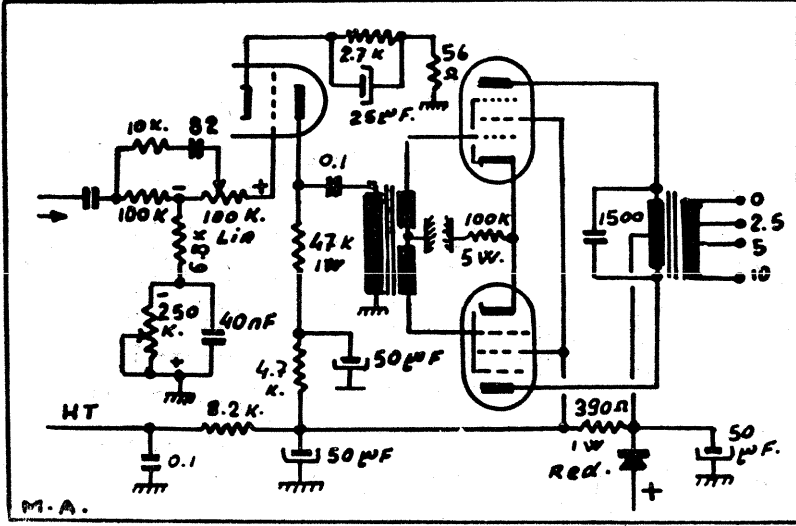

Puş-Pul çıkış katlarında sonuncu lâmbaların işaret ısgaralarına gelen ses frekanslarının birbirinden 180 derecelik faz farkı olması lâzım gelmektedir. Bu hal birbirine yakın olarak çalışan iki hoparlör için de lüzumludur.

Ön amplifikatör lâmbasının anodundan çıkan ses frekansının tek fazlı olan işaretlerinin birbirinden 180 derecede farklı iki ses frekansına ayrılması için araya faz döndürücü bir transformatör koymak icabeder. Konulacak bu transformatörün hem primer sargısının ön-amplifikatör lâmbasının anot ve ekranına uygun olması ve hem de sekonder sargılarının primer ile âhenkli bir şekilde son lâmbaların işaret ısgaralarının icabettirdiği empedansı haiz olması lâzım gelir. Bu durum ekseri ahvalde birçok kısımları kendileri tarafından imal edilen amplifikatör veya radyo-

larda amatör veya profesyonel meraklıları müşkül durumlara soktuğu gibi yapacakları cihazının selâmet ve distorsiyonu bakımından da memnuniyet verici olmayacak neticeler verebilir.

(Kullanılacak devrelere uygun şekilde bir transformatör sarılmasının güçlük ve mahzurlarının giderecek olan ve bu işi triyod bir lâmba ile görecektir bir şemayı aşağıda izah edelim.

Faz döndürücü transformatörün sekonder sargısından son lâmbaların işaret ısgaralarına giden uçların, transformatör yerine takılan triyod lâmbanın anodundan ve katodundan 0.1 mikrofaraadlık birer kondansatörle alınan birbirinden 180 derece farklı iki ses frekansını son lâmbaların işaret ısgaralarına verilir.


Durumun daha iyi anlaşılabilmesi için birisi transformatör diğeri triyod

bir lâmba ile çalışan iki şema veriyoruz.

Faz döndürmeyi triyod lâmba ile yapan montaj şemasına dikkat edilir ise, lâmba katodunda birbirine seri bağlı 100 kiloomluk diğeri kıymeti yazılmamış dirence paralel olarak 25 mikrofaraadlık bir katod kondansatörü de bağ-

lıdır. Montaj esnasında kıymeti verilmeyen bu direncin iki ucunda iki voltluk bir gerilim ölçülecek şekilde intihap edilmesi icabeder.

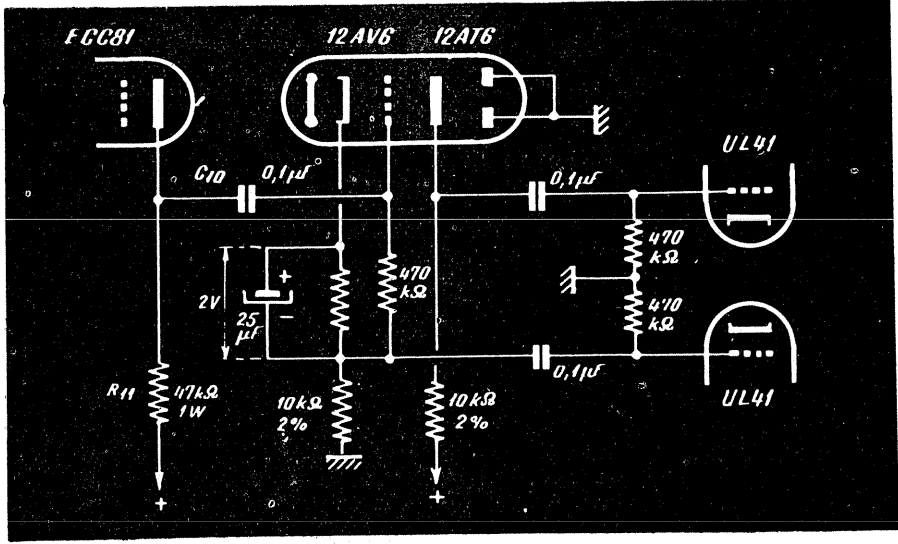Çok kritik olan bu durumun yapılacağı amplifikatör devresini besleyen katın voltajları bilinmediği için bu direnç kıymetinin tayini okuyucularımıza bırakılmıştır.



ELEKTRONİK DÜNYASINI TRAC'LA TAKİP EDİNİZ!

SAYIN OKUYUCULARIMIZ,

MECMUAMIZIN ÇIKARILMASINDA KARŞILAŞTIĞIMIZ GÜÇLÜKLER SEBEBİ İLE AĞUSTOS SAYIMIZ GEÇ OLARAK BASKIYA VERİLDİĞİNDEN GECİKMIŞTİR, ÖZÜR DİLERİZ.

TRAC

PIYASAMIZDAKİ RADYOLAR

HAZIRLAYAN : B. KAÇAN — Y. D. BARAS

G r u n d i g

KONSER — BOY 205

Yüksek kaliteli elektriki vasıflarıyla cereyanlı radyoları aratmıyan tranzistörlü portatif bir radyodur. 8-2 adet tranzistörü havi olup çıkış katı puşpuldur. Dalgalar (DÖNER KOMÜTATÖR) ile kumanda edilir. Sol tarafta şalterli pikap, sağ tarafta anten-toprak prizleri mevcuttur. Hoparlör daimi mıknatışlı olup hususi surette bu radyolar için yapılmıştır. Radyo 6 adet 1,5 V. fener pili ile çalışır.

Pillerin değiştirilmesi :

Arka kapak açılır, pil kutusu kapakçı çıkarılır, piller yerleştirilirken pozitif uçların x işareti üzerine gelmelerine dikkat etmelidir. Kutu kapatılır, arka kapak takılır.

Çalıştırma :

Sol taraftaki düğme, cihazı çalıştırır, kapatır ve ses şiddetini (Volümü) ayarlar ; pillerin ömrü ses şiddetinin ayarına bağlıdır. Normal bir ayar pilleri uzun zaman çalıştırır. Düğme fazla çevrilirse sarfiyat artar.

Radyoyu kapatmak için düğme yukarı çevrilerek şalter kapatılır. Kırmızı Boya (KAPALI) sükûnet konumunu gösterir. Radyo çalışmadığı zamanlar, sükûnet konumunda olmalıdır.

İstasyon Ayarı :

Cihazın sağ taraftaki düğme ile yapılır.

Dalga Anahtarı :

Dalga anahtarı radyonun sağ yan tarafında bulunur. (UD) Uzun dalga, (OD) Orta dalga, (KD) Kısa dalga pozisyonlarıdır.

Çalışması :

T1 (AF - 116) tranzistörü yüksek frekans (YF) yükselticisi ve karıştırıcı olarak kullanılır. T2 (AF116) tranzistörü Osilatör (OSC) olarak kullanılmaktadır. Çıkış osilatör bobinleri vasıtası ile T1 (AF116) tranzistörünün emiterine kuple edilir. Aynı tranzistörün kolektöründen 460 Kc/s ara frekans sinyali 1 inci ara frekans bobinine, T4 (AF117) tranzistörüne ve 4 üncü ara frekans bobinine kadar yükseltilerek gelir. Oradaki D2 (1N60) diyodu ile edfekte edilir. Defekte edilen ses frekansları T5 (AC125) tranzistöründen yükseltilerek puş-pul aratrafosu ile çıkış katına (AC128) tranzistörlerine kuple edilir. Kademelerle yükseltilen sinyal çıkış trafosu ile hoparlöre kuple edilir.

Aynı zamanda D2 (1N60) AVC gelimi T3 (AF117) tranzistörüne tatbik edilir, oradaki değişiklikte aynı tranzistörün emiteri ile T1 (AF116) ya tatbik edilir.

D1 (1N60-OA70) diyodu ayrı bir AVC devresi olarak çalışır, çok kuvvetli sinyallerle T3 (AF117) kolektöründe voltajın yükselmesi halinde bu diyot çalışmak suretiyle 1. ara frekans bobinlerini adeta kısa devre eder.

Teknik Vasıfları :

Tranzistörler : 8 adet : 2 x AF116
2 x AF177 AC128 AC125 2 x AC128

Diyotlar : 2 adet 1N60 (OA70)

Dalga Bantları :

Uzun dalga : 145 — 350 Kc/s

Orta Dalga : 510 — 1620 Kc/s

Kısa Dalga : 5,6 — 18,2 Mc/s

Ara Frekans : 460 Kc/s

Pil : 6 adet 1.5 voltluk pil (U - 2)

Sarfiyat : 13 mA Sinyalsiz

Çıkış Takati : 1200 mW % 10 Distorsyon.

Hoparlör : daimi mıknatıslı dinamik oval 11000 GAUS

Ebad : 320 x 103 mm, 50, 2W

Ağırlık : 2.750 Kg.

Pikap Çalıştırma :

Radyonun sol tarafındaki pikap prizinin üst duyu şalterlidir. Pikap kordonundaki fiş-banan (Canlı Uç) bu duya tamamen sokulursa, dalga anahtarının her pozisyonunda pikap çalınabilir.

Radyo çalıştırılmak istenirse fiş yarı yarıya geri çekilir.

Anten — toprak :

Alış kapasitesi çok düşük olan bölgelerde mevcut anten tertibatının takviyesi için harici anten kullanılabilir.

H A B E R L E R

- Amerikan Radyo Amatörleri Cemiyeti, A.R.R.L. (The American Radio Relay League) bu sene kuruluşunun 50 nci yıldönümünü kutlamıştır. 1914 senesinde iki radyo kulübünün birleşmesiyle kurulan bu cemiyet, bugün 250.000 den fazla üyesiyle dünyanın en büyük ve en teşkilatlı Radyo Amatörleri Cemiyeti'dir. Ku-

rucusu Hiram Percy Maxim vefat ettiği 1936 senesine kadar Cemiyetinin Başkanlığını yapmıştır. Bugün onun hatırasına kurulan ve onun ismi ve çağrı işaretini (WIAW) taşıyan Newington'daki alıcı - verici istasyon günün her saatinde öğretici neşriyatlar yapmaktadır. Cemiyetin resmi organı aylık « Q S T » mecmusasıdır.

- 12 Nisan 1964 tarihinde biri Amerika'da, diğeri Avrupa'da bulunan iki radyo amatörü arasında 144 MHZ frekansında yapılan haberleşme, bu alanda bir rekor teşkil etmektedir. Lenna Suominen (OHINL), Finlandiya ile Bill Conkel (W6DNG), California arasında birkaç seneden beri yapılan denemelerin sonunda başarılı bu haberleşme Ay'ın yüzünden yansıtılmış dalgalar vasıtası ile olmuştur. İki mevki arasındaki mesafe, 3500 mil dir. Böylece ilk defa v. s. sun'î vasıta (sun'î peyk v. s.) kullanmadan ultra kısa dalgalarla Atlantik aşırı irtibatı temin edilmiştir.

WATT RADIO'S
TELEVISIONE

GRUNDIG

SCHNEIDER

REPS

ALPSI

PHILIPS

ELSA

TEK

GOODE

REPS

REPS

REPS

REPS

REPS

REPS

REPS

REPS

REPS

MİKA RADYO Yorgi Narlıoğlu

Bilumum Radyo,
Elektronik Cihazlar ve
Malzemesi


Ticaret ve Komisyon

Karaköy,
Yüksek Kaldırım
İzmirlioğlu Han
Zemin Kat No. 5
KARAKÖY - İSTANBUL
Telefon : 49 18 15

GRUNDIG
KONSER — BOY 205
CIHAN KOM. ORT.
İSTANBUL

UZUN DALGA İLAVESİ

MUZAFFER AKANLAR
Mühendis

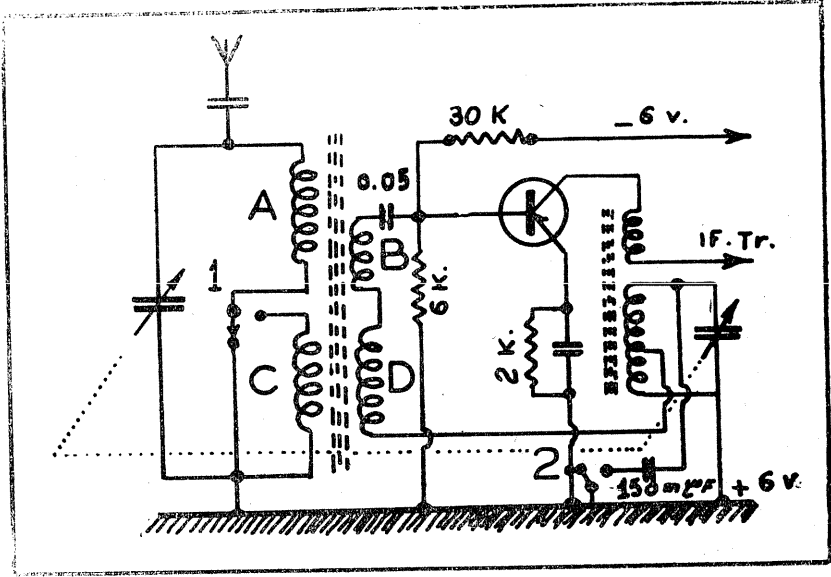

Tranzistörlü radyoların birçokların. da uzun dalga bobinleri olmadığı için memleketimizin iki kuvvetli verici istasyonundan biri olan Ankara Radyosu neşriyatını bu radyolarla almak mümkün değildir.

Uzun dalga neşriyatını alabilecek bir tertibatın bu gibi radyolara ne şekilde ilâve edilebileceğini anlatalım.

Buna ait şemanın tetkiki ile de anlaşılacağı üzere :

Yalnız orta dalga bandı neşriyatını alan tranzistörlü radyolarda ferit bir çubuk üzerine sarılmış anten devresine ait (A) ile işaretli primer sargı ile (B) işaretli sekonder bobinler bulunur.

Uzun dalga bandını almak için ya bu bobinlerin sargılarını arttırmak veya bu işi görmek üzere bu bobinlere şönt olarak munasip kıymette sabit

kondansatörler ilâve etmek icabeder.

Kondansatör ilâvesi bobinlerin (Q) şunu düşüreceği için biz birinci tertibi yani bobinlere sargı ilâvesi şikkını tercih edeceğiz.

(A) bobininin yanına aynı sargı ci-
hetinde olmak üzere 184 sargı ihtiva
edecek ve tercihen Litz telinden bir
bobin sarılır, bu bobinin bir ucu şe-
mada da görüleceği şekilde pilin (+)
ucunun bağlandığı toprak kısmına le-
himlenir. Diğer ucu iki pozisyonlu ve
dört kontaklı minyatür bir anahtarın
birinci kısmını teşkil eden sabit uçla-
rından birine lehimlenir. (A) işaretli
ve esasen radyoda mevcut anten bo-
bininin toprağa giden ucu sökülerek
ilâve edilecek komitatörün oynak ucu-
na lehimlenir. Anahtarın serbest ka-
lan birinci devresindeki diğer uç da

en kısa yoldan toprak (+) barasına lehimlenir. Bu suretle anten primer devresindeki tadilat ikmal edilmiş olur.

Anten sekonder devresine gelince; şemada (B) işaretli ve (A) bobinine nazaran daha az sargı ihtiva eden bobinin hemen devamı gibi aynı cihete doğru sarılmak suretiyle 16 turluk bir bobin daha sarılır.

Sarılacak bu bobin sabittir ve ilâve edilecek anahtarlarla alâkalı değildir. Burada dikkat edilecek nokta. (B) bobininin bir kondansatör vasıtasıyla mikser transitorunun tabanına giden ucu sabit kalmak şartıyla osilâtör bobininin orta ucuna giden tel sökülür, ilâve edilen 16 sargılık bobinin giriş ucuna lehimlenir. 16 sargılık bobinin serbest kalan diğer ucu evvelce irtibatı sökülen osilâtör bobininin orta ucuna lehimlenir. Bu suretle anten devresindeki tadilat bitirilmiş olur.

Anten devresindeki bu tadilata mukabil osilâtör bobininin de bir tadilat yapmak icabedecektir. Ancak çok ince ve komplike bir şekilde sargıları ihtiva eden ve ekseriya blok halde bulunan bu bobinin uçlarını tayin edip bunlara sargı ilâvesi hemen hemen imkânsız olduğundan burada anten devresinde yaptığımız tadilatın aksine olarak (Q) daki zayıyatı kabul etmek üzere bobin empedanslarını birer kondansatör ilâve etmek suretiyle değiştirilmesi cihetine gidilecektir.

Bunun için; osilâtör bobinine pa-

ralel olan değişken kondansatörü (osilâtör gangının) sabit plâklarını ihtiva eden ucuna 150 Pikofaradlık bir kondansatörün bir ucu lehimlenir kondansatörün diğer serbest kalan ucu minyatür anahtarın 2 numaralı devresinin sabit olan ucuna lehimlenir. Anahtarda boş kalan sabit uç ile hareketli olan uçlar birbiriyle irtibatlandırıldıktan sonra (+ barası) şasiye lehimlenir.

Yukarda yapılan işlerin anahtar ile ilgili kısmında dikkat edilecek en mühim hususlar :

a — İlâve edilen minyatür anahtarın birinci vaziyetinde (şemada orta dalga bandını alışı vaziyetidir.) A bobininin alt ucu toprağa (+ barasında) verilmiş olmalıdır.

b — Minyatür anahtarın 2 nci konumunda ilâve edilen 150 pikofaradlık kondansatör devre harici olmalıdır.

c — (A) ve (C) bobinleri anahtarın ikinci konumunda birbirine seri bağlanmalıdır. Bu durum uzun dalga konumudur.

d — Anahtarın 2 işaretli kısmı vasıtasıyla ilâve edilen 150 pikofaradlık sabit kondansatör uzun dalga konumunda değişken kondansatörün osilâtör gangına paralel (Şönt) olarak bağlanmış olmalıdır.


Böylece, basit bir tertibat ilâvesiyle yalnız orta dalga olan transistörlü radyolarla uzun dalga bandını da almak kabil olur.

— TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİNE ÜYE OLUNUZ!

— BÜYÜK FEDAKÂRLIKLARLA ÇIKARTILAN TRAC RADYO AMATÖR MECMUASINI TANITINIZ!

Dört transistorlu alıcı

İzzet KOEN

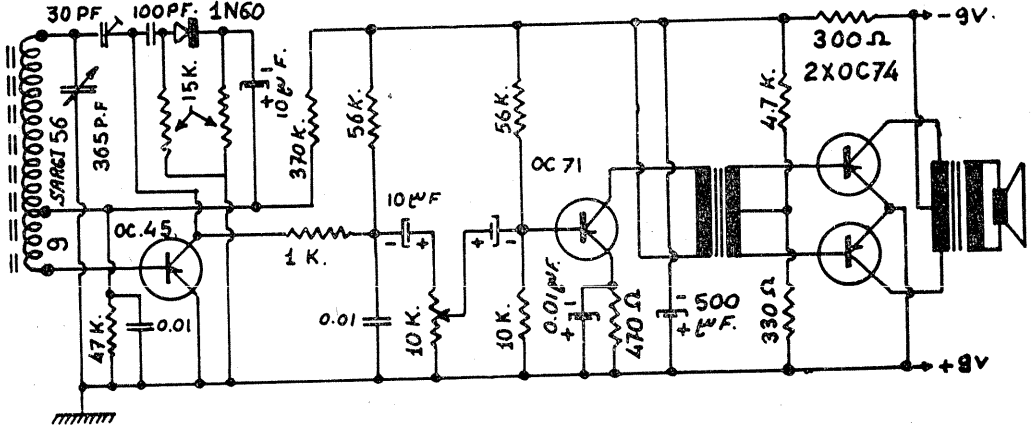

Şemasını verdiğimiz alıcı reaksiyonlu ve direkt tipi alıcılarından. Birinci OC45 transistörü üç vazife birden görmektedir. Diğer üç transistör ise, klasik bir ses amplifikatörü olarak çalışır. OC45 transistörünün çalışma şeklini ve yaptığı vazifeleri şemadan takip ederek özetlersek: ferrit üzerinde sarılmış anten bobini ile değişken kondansatörün teşkil ettiği rezonans devresinde seçilen yüksek frekans gerilimi OC45 transistörünün tabanına girer, şiddetlenerek kolektörden 30 pF trimmer vasıtası ile giriş rezonans devresine gelerek tekrar aynı transistörün tabanına gelir. Böylece yüksek frekans gerilimi aynı transistörde iki defa kuvvetlendirildikten sonra 100 pF lık kondansatörle diyoda gelir. Burada detekte edildikten sonra ses frekansı olarak 10 mikrofardlık kondansatör vasıtası ile gene OC45 transistörünün tabanına giderek şiddetlenir. Bu sefer OC45 ses frekansı amplifikatörü ola-

rak çalışır. Şiddetlenirilmiş ses frekansları 1 kiloohm direnç ve 10 mikrofardlık kondansatörle ses kuvvetini ayarlayan potansiyometreye gelir, buradan kuvvetlendirilmek üzere OC71 ve Puş-pul olarak çalışan OC72 transistörlerine gider.

Bu alıcı ile harici anten kullanmadan lokal istasyonlardan başka il radyosu ve bir kaç kuvvetli yabancı istasyonu almak kabildir. Alıcının en kritik ayar noktası yüksek frekans reaksiyonunu ayar eden 30 pF lık trimerdir. Esasen her istasyon alışında bu ayarı yapmak gerektir.

Fakat ortalama bir ayar noktası bulunduktan sonra trimere artık dokunulmaz. İstasyonlar seçilmesi 365 pF değişken kondansatörle yapılır.

Cemiyetimizin bazı üyeleri tarafından muvaffakiyetle çalıştırılan bu alıcıyı bilhassa yeni başlayan amatörlerle tavsiye ederiz.

1961 senesinde fezaya atılan ve yö-rüngesine yerleştirilen OSCAR-1 sun'ı peyki radyo amatörlerin ele almış ol-dukları OSCAR Projesinin ilk merha-lesini teşkil etmekteydi. OSCAR-1 pey-ki, bir devletin yapısı olmayan, tama-men radyo amatörleri tarafından iş sa-atleri dışındaki zamanlarda hazırlan-mış ve yapılmış ilk sun'ı peyk idi.



OSCAR ismi, Amatör Radyo taşıyan yörünge peyki anlamına gelen ORBİ-TAL SATELLİTE CARRYING AMA-TEUR RADIO kelimelerinin baş harf-lerin den teşekkül etmiştir. 1962 sene-sinde Radyo Amatörlerin başarısını bir kat daha yükselten OSCAR-2 peyki de yörüngesine yerleştirildi. Teknik karakteristikleri bakımından bu iki peyk aranda hemen hemen hiç bir fark yoktur. Dış yüzü altın kaplı alü-minyumdan yapılmış, takriben 6 Kg. ağırlığında idiler. Her ikisinde 100 mW takatında ve 145 Mc/s da çalışan birer verici bulunuyordu. Bu vericiler devamlı olarak samimiyet ve dostane selâmlar ifade eden Radyo Amatör kotlarından Hİ harflerini mors alfa-besiyle neşrediyorlar. Bu sinyaller dünyanın her tarafında binlerce Rad-yo Amatörü tarafından zaptedilmiş ve Californiada bulunan OSCAR projesi merkezine rapor edilmiştir. Peykler takriben 28 gün çalışmışlardır.

OSCAR projesinin hedefi atılan peykleri bir vasıta olarak kullanarak U.K.D. (Ultra kısa dalga) da bulunan milletlerarası 2 mt. (144-145 Mc/s), Radyo Amatörler bandında uzun me-safeler arasında telekomünikasyonu sağlamaktır. Meşhur TELSTAR pey-kinin yaptığını, amatörler kendilerinin malı olan bu küçük OSCAR'lara yap-tırmak niyetindedirler. Bu gaye ile ge-çen yıldan beri çalışmalara başlanmış ve bu sonbahar mevsiminde atılmak üzere OSCAR-3 peykinin yapılmasında Amerikalı radyo amatörlerinden maa-da dünyanın bir çok memleketlerinden

radyo amatörleri iştirak etmiştir. OS-CAR-3 peyki takriben 11 Kg. ağırlığın-dadır. Omrü, beslendiği pil ve batar-yaların bitimine kadar, takriben 3-4 hafta olacaktır. İçinde 2 adet 25 mW takatında işaret vericisi bulunacak. Bi-rinci verici 145,850 Mc/s de çalışacak ve OSCAR-1 ile OSCAR-2 peyklerinde olduğu gibi Hİ kodunu mors alfabe-siyle neşredecek. İkinci işaret vericisi 149,950 Mc/s de devamlı bir ton neş-redecek. Peykin en mühim kısmını genlik modülasyon, frekans modüla-syon ve CW sinyallerini alıp nakledebilecek alıcı verici teçhizatı teşkil etmek-tedir. Alıcı 144.075 ile 144,125 Mc/s ara-sında aldığı sinyalleri 145,875 ile 145, 925 Mc/s arasında çalışan ve 1 Wat takatında vericisi ile hususi dipol an-tenler vasıtasıyla neşredecek. Böylece dünyanın bir yerinden OSCAR-3 e gön-derilen U.K.D. sinyalleri çok uzak me-safelerden duyulabilecek ve iki tarafı muhabere sağlanmış olacak.

OSCAR-3 peykinin atılış tarihi bü-tün hazırlıklar ikmal olduktan sonra ilân edilecek. Dünyadaki radyo ama-törleri ve ilim adamları bu peykin atı-lışını sabırsızlıkla bekliyorlar. Bu pro-jenin başarı derecesi her şeyden ev-vel gösterilecek alâkaya bağlı, OSCAR projesi komitesinin yayınladığı bildiri-de dünyadaki bütün radyo amatörle-rinin bu projeye iştirak etmeleri ve alınan neticeleri komite merkezine ra-por etmelerini rica etmiştir.

Aynı şekilde bu yıl Cenevrede top-lanan ve Türkiye'nin de üyesi bulun-duğu Milletler arası Telekomünika-syon Birliğinin bildirisinde OSCAR pro-jesinin ehemmiyeti belirtildikten son-ra bütün amatörlerin iştiraki temen-ni edilmiştir. Biz de, TRAC olarak, OSCAR projesi komitesine gönderilecek raporlar arasında OSCAR-3 peyki-nin memleketimizden de duyulduğuna dair raporlar çıkmasını arzu ve temen-ni ederiz.

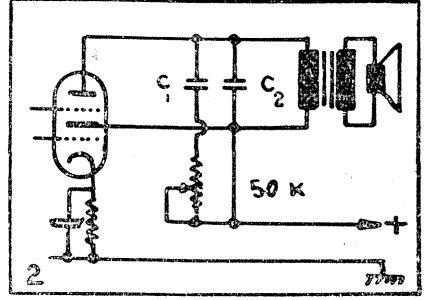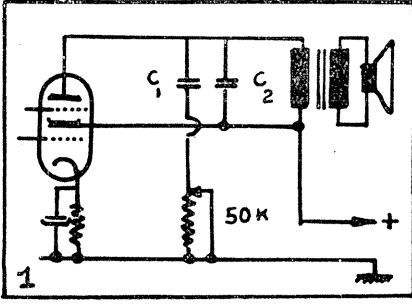

Ton Ayarı Sistemleri

Bahri KAÇAN

Bugün en basiti dahi olsa ton ayarı ihtiva etmeyen fabrikasyon radyo hemen hemen yoktur. Daha iyi radyolar bilhassa U.K.D. (Ültra Kısa Dalga) yayınlarını alabilecek durumda olanlar, umumiyetle çok hassas ses frekans karakteristiğini ayarlayan sistemlere sahiptir.

Bir radyonun ses frekans amplifikatörünün, hoparlör de dahil olmak üzere frekans karakteristiği ne kadar geniş bir band teşkil ederse o kadar fazla ton ayar sistemleri tatbik etmek mümkündür.


Sesin ince kısımlarını azaltan en basit sistem şekil 1. de gösterilmiştir. Potansiyometrenin hareket eden orta ucu ne kadar C1 kondansatörüne yakın olursa o kadar ince sesler azalır.



Fakat ince sesleri tamamen kaybetmemek için C2 kondansatörü 1000-2000 pF değerinden daha fazla olmamalı. Eğer bu sistem eski bir radyoya tatbik ediliyorsa evvelce konulan kondansatörü, ki bu takriben 5000 pF olur. yukarıdaki değerle değiştirmek lâzım.

Eğer C1 kondansatörünün kalitesi-ne güvenilmiyorsa potansiyometre şekil 2 de gösterildiği gibi bağlanabilir. Bu şekilde C1 kondansatörünün delin-

me ihtimali çok azalır, zira onun uçlarında sadece alternatif gerilim bulunur. Şekil 1. de ise doğru gerilim delinmesine sebep oluyordu. C1 kondansatörünün değeri 10.000 pF ile 50.000 pF arasında değişebilir.

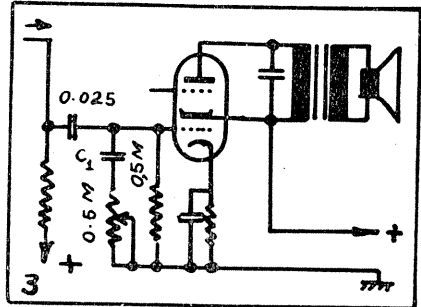Aynı sistem ton ayarı çıkış lâmbası işaret ıskarasının devresine de, C1 ve P değişik değerlerde olduğu takdirde, yapılabilir. C1 5000 pF, P 500 kiloohmdür. Burada C1 kondansatörünün delinme tehlikesi hiç yoktur. Dikkat edilecek husus bağlantı kablolarının çok kısa olmasıdır. Aksi halde uğultu meydana gelebilir. C1 kondansatörünün ve kablolarının blendaj içerisinde



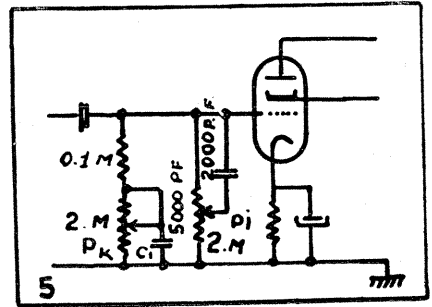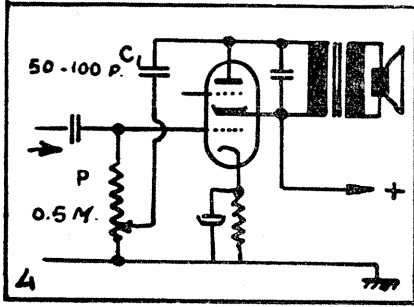

almak en doğru harekettir (Şekil 3)

İnce sesleri azaltma ayarı şekil 4 de gösterildiği gibi, geri besleme ile de mümkündür. Burada P aynı zamanda ıskara kaçak direncidir. (işaret ıskarasına eksi öngerilimin varmasını sağlayan ıskara ile şasi arasında bulunan dirence ıskara kaçak direnci denir).



C1 çok kaliteli ve yüksek gerilimli bir kondansatör olması lâzım, delindiği takdirde çıkış lâmbası hasara uğrar. Dİğeri 50 ile 100 pF tir.

Daha kaliteli ses frekans amplifikatörlerinde umumiyetle ince ve kalın sesler ayrı ayrı ayarlanır. Şekil 5. bu tipten en basit sistemlerden bir tanesini gösteriyor. P K. ile kalın, P İ ile ince sesler ayarlanıyor, değerler şema-

da gösterilmiştir.

Ve nihayet iki oldukça iyi fakat daha karışık misal şekil 6 ve 7 de gösteriliyor. P K ile kalın P İ ile ince seslerin ayarı yapılmak üzere bütün değerler şemalarda verilmiştir.


Her iki şekilde kötü montajdan veya çok uzun bağlantılardan veya diğer katların tesirinden uğultu ve ışıklar (Reaksiyonlar) meydana gelebilir. Bu devreyi diğer katlardan uzak monte etmek, devrelere ait şasi bağlantılarını aynı noktadan toplamak, ıskara hatlarını blende telle çekmek ve icabında bütün devreyi madeni bir kafesle tecrit etmek bu son iki şemaların tatbi-katında tavsiye ve dikkat edilecek hususlardandır.

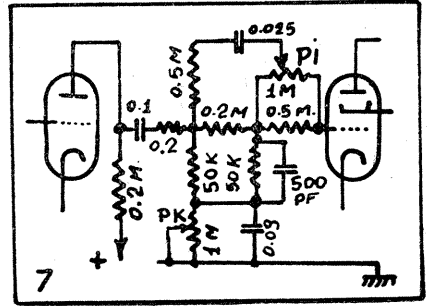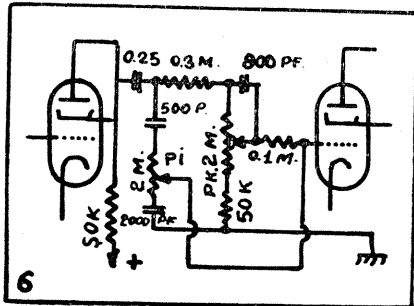

EN ÇOK KULLANILAN PHILIPS, VALVO, MULLARD TRANZİSTÖRLERİ

İsim	Beta	Ico' (μ A)	Kullanıldığı yer
OC16	20-40	0,6-2,5 mA	Puşpul 20 W veren güç katlarında
OC26	30-50	5 mA	3,6 W veren güç katlarında (tek)
OC30	22-32	0,3-1 mA	Puşpul 4 W veren güç katlarında
OC44	100	25	UD-OD radyolarda karıştırıcı - osilatör
OC45	50	12	455 KHz lik ara frekans amplifikatörü
OC57,58,59	35, 55, 80	100	Sübminyatür, işitme cihazları için
OC70	30	110	Ses frekansı giriş katlarında
OC71	41	150	ön-ampli ve sürücü olarak. (10 mW)
OC72	70	125	Puşpul 0,4 W veren güç katlarında
OC74	65	600	Puşpul 0,9 W veren güç katlarında
OC75	90	400	ön-ampli ve sürücü olarak. (10 mW)
OC169	100	150	455 KHz ve 10,7 MHz lik ara frekans amplifi- katörü
OC170	100	150	10,7 MHz ara frekans amplifikatörü ve kısa dalgalı radyolarda karıştırıcı
OC171	100	150	100 MHz lik UKW bandında karıştırıcı ve amplifikatör

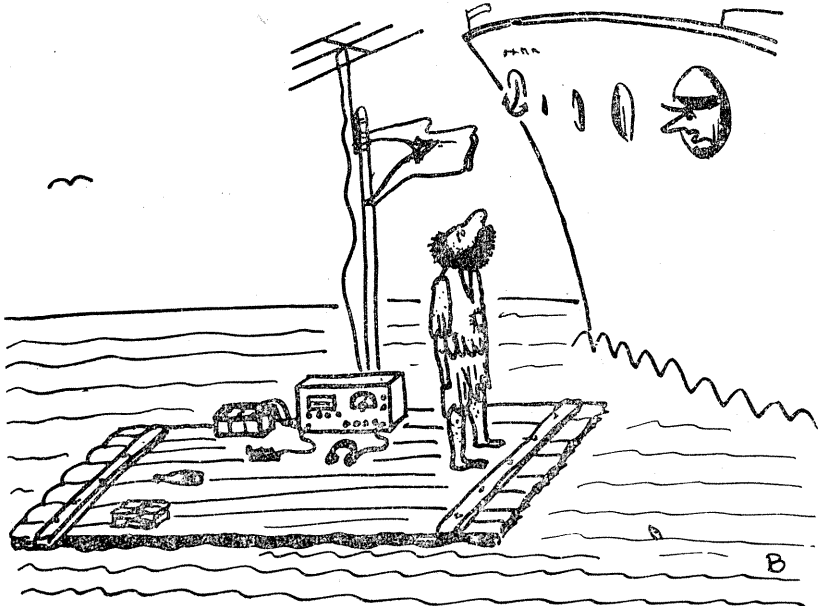«Güney Gönenç : RE Yayınları. 1 den alınmıştır.»



4 Transistorlu Süperheterodin ALICI

Dr. BEDİ EZGİ

Bu süperheterodin radyo dört transistör ile bir kristal diyotla çalışan portatif ve ekonomik alıcı olduğundan direk tipi alıcılardan süperlere geçmek isteyen amatörler tavsiiye edilir.

Her ne kadar bu alıcının çıkış katı B sınıfı Puş-pul katı havi alıcılardan daha düşük ise de, 12 cm. çapında bir hoparlör çalıştırmaktadır. Prensiip olarak klâsik bir 6 transistorlu alıcının bütün katları mevcuttur. Yüksek frekans katında osilâtör-modülâtör olarak çalışan bir transistor, ara frekans amplifikatörü olarak çalışan iki transistor, dedektör olarak bir kristal diyot ve nihayet ses frekans amplifikatörü mevcuttur.

Bir transistorün tasarrufu refleks bir devrenin tatbiki ile mümkün olmuştur. İkinci ara frekans katında bulunan transistör aynı zamanda ses frekans ön amplifikatörü olarak çalışır.

Çalışma şekli :

Şemada yalnız orta dalga bobinleri gösterilmiştir. Komple bir bobin takımı bağliyerek kısa, orta, ve uzun dalga çalıştırılabilir. Değişken kondansatör 490-220 pF değerinde olup, 490 pF kısmı anten akord, 220 pF kısmı osilâtör devresine bağlanmıştır. Bu değerde bir değişken kondansatör bulunmadığı takdirde, osilâtör bobinine seri olarak bir padder kondansatör (Orta dalga için 400 ile 500 pF arası) koyarak her iki kısmı eşit olan kondansatör (2×490 pF) kullanılabilir.

OC44 transistorü hem osilâtör olarak hem karıştırıcı olarak çalışır. Osilasyon emitör-kolektör arasındaki kuplaj vasıtası ile meydana gelir. Emitör devresinde 1 kiloohm direnç ile 0,01 mikrofarad kuplaj kondansatörü bulunur.

Osilâtörün verdiği frekansla hariçten gelen frekansların karışımında meydana gelen 455 İc/c ara frekansı 1 inci AF. TR. (Birinci ara frekans transformatör) sekonder sargısından birinci ara frekans amplifikatörü olarak çalışan OC45 transistorünün tabanına girer.


Taban gerilimi 100 kiloohm dirençle gelir. Bu direncin ayarlı olması daha uygundur. Bu katta şiddetlendirilmiş ara frekans gerilimi 2 nci AF.TR. vasıtası ile ikinci ara frekans amplifikatörü olarak çalışan ikinci OC45 transistoruna gider. Bu transistorun emitör deкупlaj kondansatörü çok yüksek kapasitededir. (50 mikrofarat), zira, ilk başta da belirttiğimiz gibi, bu transistor aynı zamanda ses frekans ön amplifikatörü olarak çalışır.

3 üncü AF. TR. ünden ara frekans gerilimi OA79 diyotuna gelir, burada dedekte edilir ve ses frekans gerilimi olarak 5 kiloohm potansiyometreye gider. Burada aynı zamanda bir kısım gerilim 8,2 kiloohm direnç vasıtası ile birinci OC45 transistorunun tabanına gider. Bu, radyonun otomatik kazanç ayar devresidir.

Potansiyometreden ses frekanslar 10 mikrofarat kuplaj kondansatörle ikinci OC45 transistorunun tabanına gelir, burada şiddetlenir ve OC45 transistorunun çıkışından 10 mikrofaratlık kondansatörle A sınıfı ses amplifikatörü olarak çalışan OC74 transistorunun tabanına girer. Taban polariasyonu 2,7 kiloohm dirençle temin edilmiştir.

Bu direnci çıkış transformatörünün sekonder sargısına bağlamakla aynı zamanda bir geri besleme devresi meydana gelmiş olur ki, bu daha müzikâl bir ses elde etmek için faydalı.

(Devamı 29. sayfada)

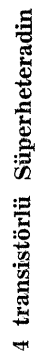

4 transistörlü Süperheteradin

Radyo Amatörlerinin İlim ve Tekniğin Gelişmesinde Gösterdikleri Başarılardan örnekler

1924...Çok yüksek frekanslarda (v.h.f.) ilk denemeler.
Bu denemeler 56 Megacycles'de yapılmışa başlanmıştır.

1934...Çok yüksek frekansların aşağı atmosferde bükülmelerine dair ilk incelemeler.

1932...Amerika Radyo Amatörleri Birliği lâboratuvarlarında «Tek işaretli süperheterodin radyo» nun ilk tecrübesi.

1936...Aynı lâboratuvarlarda ilk «gürültülü suturucu» nun imali.

1953...İki amatör, R. Batlman ve B. Smith ayın yüzünden yansıtılmış dalgalar yardımıyla birbirleriyle konuşmayı başardılar.

1957...Yine iki amatör, J. Chambers ve R. Thomas, Kaliforniya ile Hawai arasında (2540 mil) 144 Megacycle frekansta troposfer üzerinden haberleşmeyi başardılar.

1960...Aynı iki amatör aynı merkezler arasında bu sefer 432 Megacycles frekansta haberleştiler. Bu iki amatör, bu başarıyla 1960 Edison Mükâfatını almışlardır.

1961...Dünyanın devlet yapısı olmıyan ilk peyki, OSCAR-1, yörüngesine yerleştirildi.

OSCAR-1 peyki radyo amatörleri tarafından iş saatleri dışındaki zamanlarda hesaplanmış ve imal edilmiştir. Dış yüzü al-

tın kaplı alüminyumdan yapılmış, takriben 6 Kg. ağırlığındadır. İçinde 145 Megacycle'de çalışan 100 miliwattlık transistör-lu bir verici vardır. Bu peykin yaydığı işaretler dünyanın her yanında binlerce amatör tarafından kaydedilmiş ve Amerika'ya rapor edilmiştir.

OSCAR ismi, (ORBITAL SATEL LITE CARRYING AMATEUR RADIO — Amatör radyo taşıyan baş yörünge peyki) kelimelerinin baş harflerinden teşekkül eder. OSCAR'ın atılması büyük bir başarı olarak kabul edilmiştir.

1962...Birincisinden altı ay sonra, yine amatörler tarafından yapılmış olan OSCAR-2 peyki başarıyla atıldı.

1963...OSCAR-3 peykinin yine amatörler tarafından hesaplanmasına başlanmıştır.

.....4 Ekim 1957 den itibaren atılmış olan ve sayısı yüzün çok üstünde bulunan bütün peyklerin vericileri resmi dinleme istasyonları yanında bütün dünya amatörleri tarafından takip edilmektedir.

.....Amerika Birleşik Devletlerinde, birkaç yıldır, alıcı-verici televizyon cihazı imâl eden amatörler karşılıklı haberleşmeye başlamışlardır.

Ş A F A K

Ticaret A. Ş.

BELFON VE TELSTAR RADYOLARI,
TAYLOR ÖLÇÜ ALETLERİ

MULLARD TRANSİSTÖR VE RADYO LÂMBALARI

TRANSİSTÖRLÜ VE CERYANLI RADYO İÇİN
BİLÜMUM MALZEME

Merkez Postahanesi karşısı,
Muhsin Han No. 3 - 8
İSTANBUL

Tel. : 22 49 30 Posta Kutusu : 446 Telg. : ANTANT - İSTANBUL

SAYIN OKUYUCULARIZ,

TRAC Radyo Amatör Mecmuasının Birinci Sayısı teşkilât noksanlığı yüzünden Anadolu illerimize pek az miktarda sevk edildiğinden dolayı birçok

(25. sayfadan devam)

dır. OC74 transistorunun emitör devresinde 47 ohm direnç ile 100 mikrofara-
rat kondansatör bulunur. Direnç 120 ohm'a kadar yükseltilebilir, zira bu tip amplifikatörlerin devamlı bir sarfiyatı vardır. Çıkış transformatörü 680 ohm primer ile 5 ohm sekonder empedansa sahiptir. Bu radyonun çıkış takati OC74 transistörünün emitör di-
rencinin değerine bağlı olarak 100 ile 200 mW arasındadır.

yerlerde aranıldığı halde bulunamamıştır.. Bu sebepten dolayı okuyucularımızdan aldığımız mektuplarda Mecmuamızın sadece Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti azalarına tevzi olunabileceği düşüncesi ie bizden mecmua isteniyordu.

Cemiyetimizin organı olan bu mecmua, Cemiyet azalarından maada, haricte de satılmaktadır. Radyo malzemeleri satan mağazalardan ve gazete bayilerinden temin edilebilir. Ayrıca arzu edenlere ödemeli olarak gönderilir. Az miktarda kalan Birinci Sayı, Cemiyetimizin merkezinden temin edilebilir.

Mecmuamızın satıcılığını yapmak isteyenler Cemiyet merkezine başvuru olarak siparişlerini yapabilirler.

E.Mengiřođlu-

Yani Kozmidis

Kollektif řirketi

RADYO MALZEMESİ ve ELEKTRONİK CİHAZLARI

TOPTAN - PERAKENDE SATIř YERİ

Karaköy, Büyük Balıklı Han Zemin Kat No. 3/A — İstanbul

Telefon : 44 82 88

Posta Kutusu : 96 Karaköy — İstanbul

Sun İmalâtları

KOLLEKTİF řİRKETİ


Yařar Aksuner ve Abdullah Aksuner

HER TŰRLŰ RADYO ÇIKIř VE CERYANLI

TRANSFORMATÖRLERİ

PİKAP KORDONLARI, ANTEN - TOPRAK PLÂKETİ VE

ÇEřİTLİ TERMİNALLER

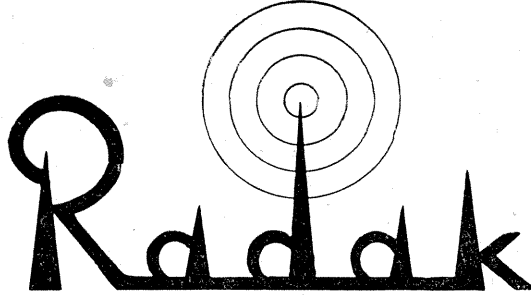

Radyo, Pikap, Tamir, Montaj İmalât

İlk Belediye Cad. No. 7 Kat : 1

Beyoğlu — Tünel

İSTANBUL

Telefon : 49 40 22

Gökfon Radyo

KEMAL GÖKÇEK


*BİLÜMUM TRANSİSTORLU, CERYANLI TEYP, RADYO,
AMPLİFİKATÖR teminatlı olarak imâl ve tamirati*

İlk Belediye Cad. No. 16

Beyoğlu — Tünel

İSTANBUL

Telefon : 44 55 38

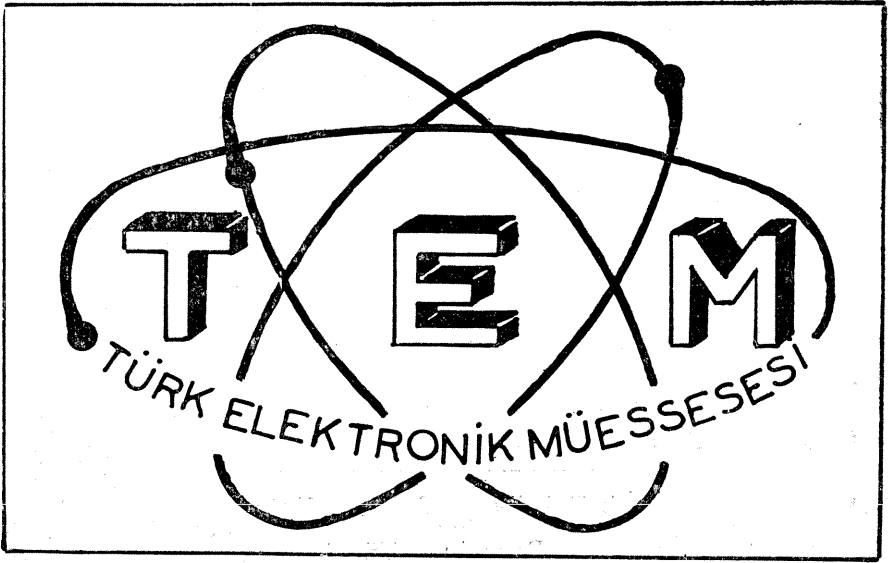

Halâskârgazi Cad. 305 Şişli-İst. Telg.: Temeskort-İst. Tel. Büro 47 28 30

TEM Kollektif Şirketi

ESAT KONUK VE ORTAĞI

- Bilûmum telekomünikasyon tesisleri
- Radyo alıcı ve vericileri (AM, FM, SSB, VHF)
- 10 Kilowatt'a kadar radyodiffüzyon vericileri ve stüdyo teçhizatı
- Amplifikatörler
- Akustik ve sinema sistemleri
- Televizyon
- Deniz ve hava radyoseyrüsefer sistemleri
- Radar (A.P.T. Electronic Industries Ltd.)
- Tıbbî elektronik cihazlar
- Endüstriyel elektronik kontrol ve projeleri
- Elektronik ölçü aletleri (AIRMEC Ltd. ve Wayne Kerr Corporation)
- Etüd, proje, imalât, montaj ve bakım
- Müşavir mühendislik ve taahhüt işleri

TEM'in Türkiye Mümessili bulunduğu Firmalar

AEROTRON ★ AIRMEC LTD. ★ A.P.T. ELECTRONIC INDUSTRIES LTD. ★ HALLICRAFTERS ★ MANSON LABOTATORIES INC. ★ RADIO INDUSTRIES INC. ★ ULTRAELECTRONICS LTD. ★ WAYNE KERR CORPORATION.